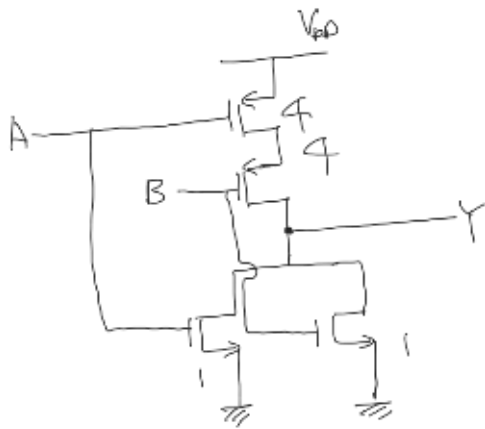


디지 HW6

4.1 2-input NOR

① Rising delay

i) PMOS 가 diffusion contact 을 ~~가~~ X 일 때.



$$\left(\frac{R}{2}\right) \cdot 8C + R(6C + 5hC) = (10 + 5h)RC$$

ii) ~~8C + 5hC~~ $8C + 5hC$

$$\left(\frac{R}{2}\right) \cdot 4C + R(6C + 5hC) = (8 + 5h)RC$$

② Falling delay

$$R(6C + 5hC) = (6 + 5h)RC$$


4.4 worst-case Elmore parasitic delay of n-input NOR

output node: $3nC$, each node: $2nC$

$$t_{pd} = R(3nC) + \sum_{i=1}^{n-1} \left(\frac{R}{n}\right) (2nC) = (n^2 + 2n)RC$$

$$\frac{n(n-1)}{2} \quad n^2 - n + 3n$$

4.9 4-input NAND

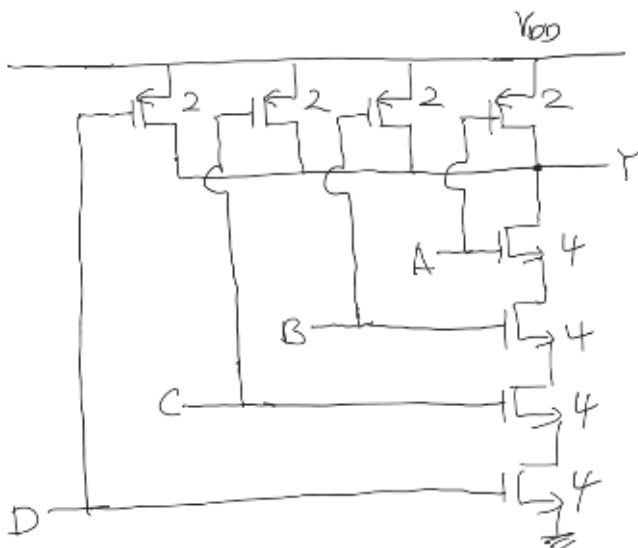



$$C_{in} = (2 + 4)C$$

$$C_{\text{out-in}} = (2 + 1)C$$

$$\therefore g = \frac{6}{3}$$

4.10 2-input AND

~

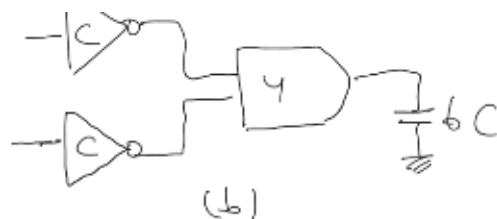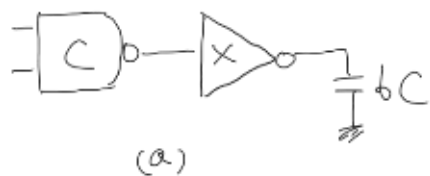

$$H=6, B=1, P=1+2=3, G=\frac{4}{3}$$

$$F=GBH=8, f=\sqrt{8}=2.8$$

$$D=2f+P=8.6\tau$$

$$x=6C-\frac{1}{f}=2.14C$$

그러나, (a)가 (b)보다 빠르다!

$$H=6, B=1, P=3, G=\frac{5}{3}$$

$$F=GBH=10, f=\sqrt{10}=3.2$$

$$D=2f+P=9.3\tau$$

$$x=6C-\frac{1}{f}=3.16C$$

4.11 6-input AND gate.

Design	G	P	N	$D(H=1)$	$D(H=5)$	$D(H=20)$
(a)	$\frac{(6+2)C}{2C} \cdot 1 = \frac{8}{3}$	7	2	10.3	14.3	21.6
(b)	$\frac{(3+2)C}{2C} \cdot \frac{5}{3} = \frac{25}{9}$	5	2	8.3	12.5	19.9
(c)	$\left(\frac{4}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{8}{9}$	5	2	8.5	12.9	20.8
(d)	$\left(\frac{5}{3}\right) \cdot 1 \cdot \left(\frac{4}{3}\right) \cdot 1 = \frac{20}{9}$	7	4	11.8	14.3	17.3

$$D = N(GH)^{\frac{1}{N}} + P$$

(b) design 이 $H=1, 5$ 일때 가장 빠르다.

(d) design 이 $H=20$ 일때 가장 빠르다.

\therefore (d)가 가장 빠른 logical effort를 가지고 더 많은 stage가 path effort를 구동하기 때문이다.

$$5.1 \quad \alpha=0.1, C=450 \text{ pF/mm}^2, V_{DD}=0.9, f=450 \text{ MHz}, A=10 \text{ mm}^2$$

$$P_{dynamic} = \alpha C V_{DD}^2 f \approx 1.15 \text{ [W]}$$

$$5.4 \quad f_{clk} = 1/GH \quad \alpha=?$$

4번의 변화 10cycle 동안.

1 4 - 1 . .

$$K = \frac{1}{2} \cdot \frac{10}{5} = \frac{1}{5} = 0.2$$

5.5 1500mg streptomycin 2-stage에 가장 적기 때문이

가장 적은 energy 사용.

$$d = x + \frac{100}{x} + 2 = 20$$

$$x^2 - 18x + 64 = 0$$

$$\therefore x = \frac{18 \pm \sqrt{18^2 - 4 \cdot 64}}{2} \approx 13.12, 4.88$$

$$x = 4.88 \quad (\text{가장 적은 사용})$$

5.6 delay constant = 300

i) 2-stage

$$d = x + \frac{500}{x} + 2 = 30, \quad E = 1 + x$$

$$x^2 - 28x + 500 = 0$$

$$\therefore x \approx 30.85 \text{ or } -2.85$$

x가 음수가 클지하면 delay constant 만족 X.

ii) 3-stage

$$d = x + \frac{y}{x} + \frac{500}{y} + 3 = 30, \quad E = 1 + x + y$$

$$x^2y + y^2 + 500x - 2xy = 0$$

$$\text{if } x=5, \quad y^2 - 110y + 2500 = 0$$

$$\therefore y \approx 32.09 \text{ and } E = 38.09$$

iii) 4-stage

$$d = x + \frac{y}{x} + \frac{z}{y} + \frac{500}{z} + 4 = 30, \quad E = 1 + x + y + z$$

$$x^2yz + y^2z + xz^2 + 500xy - 26xyz = 0$$

$$\begin{cases} x = 2.15 \\ y = 6.23 \\ z = 31.43 \end{cases} \Rightarrow E = 40.81$$

∴ 2.15, 6.23, 31.43 of Energy concentration 2.25 + 2 + 2 = 6.25

∴ s-stage is easily computable for $n \geq 2$.

마지막 수정: 오후 5:59